

**Per chi volesse informazioni sulle tensioni che transitano in plafoniera
ecco uno schemino semplice semplice**

	Bianco	Giallo	Rosso	Nero
Auto chiusa	5 V	massa	12 V	0
Apertura con telecomando	0	massa	12 V	12 V
Accensione luci	5 V	massa	12 V	12 V
Apertura portiera	0	massa	12 V	0
Avviamento	0	massa	12 V	12 V

Copyright By TETTEU 2006